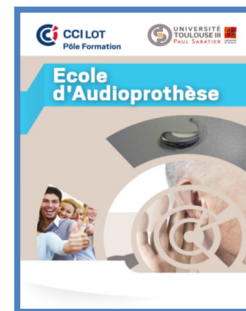


Jeudi 27 septembre 2018



Première année : électricité

Contrôle continu n°1 – 30 mn

Tout document interdit ; calculatrice autorisé

Capacité équivalente

Quelle est la capacité C_{AB} du condensateur équivalent à toute l'association ?

