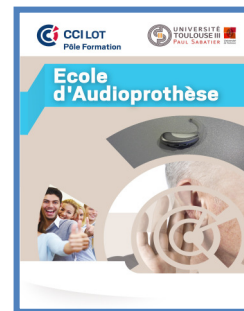


Mardi 22 octobre 2015



Première année : électricité

Contrôle continu n°2 – 30 mn

Tout document interdit ; calculatrice autorisé

Quelle est la capacité C_{AB} du condensateur équivalent à toute l'association ?

