

Lundi 23 octobre 2017



Première année : électricité

Contrôle continu n°2 – 30 mn

Tout document interdit ; calculatrice autorisé

Théorème de Thévenin

On considère le circuit suivant; déterminer l'intensité du courant dans la résistance de $30\ \Omega$ en appliquant le théorème de Thévenin entre A et B .

