

Vendredi 10 novembre 2023



Première année : électricité

Contrôle continu n°2 – 20 mn

Tout document interdit ; calculatrice autorisé

Exercice : théorème de Thévenin

On considère le circuit suivant ; déterminer l'intensité du courant dans la résistance de $30\ \Omega$ en appliquant le théorème de Thévenin entre A et B .

